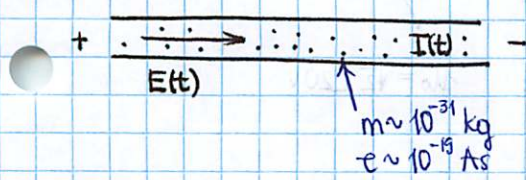


$U(t); U = IR$

Ohmov zakon velja tudi, če se napetost spreminja, npr. bakrena žica:



$ma = Ee$   
 velikostni razred  $10^{-31}$   
 velikostni red 1  
 velikosti razred  $10^{-19}$   
 $a \sim 10^{12} \text{ m/s}^2$


Mobitel:  $1 \text{ GHz} = 10^9 / \text{s}$   
 (gibanje antene s frekvenco)

Če se velikostni red polja poveča za 1000x, tedaj Ohmov zakon ne velja več (tok ne more slediti spremembam).

Tji elektroni se z fankoto gibljejo oz. stediyo znanjim poljem. Če spremenjamo  $U$  s časom ( $U(t)$ ), potem bodo porpeski oblovlj veliki, da bo tok sledil z fankoto:  
 $U(t) = I(t)R$

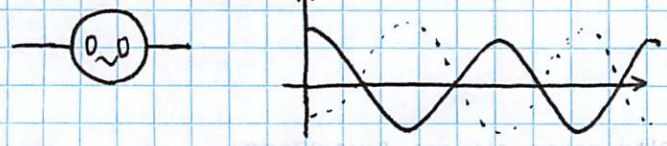
**ČASOVNO ODVISNI IZVOR NAPETOSTI**

Npr. vtičnice (napetost je sinusna izmenična - nihanje, projekcija vrtenja)



Vse elektrarne morajo delovati sinhronizirano (in ne zamyjati, itd.), da imamo električni tok, kot je. Vsota krivulj... Kaj bi se dobili?

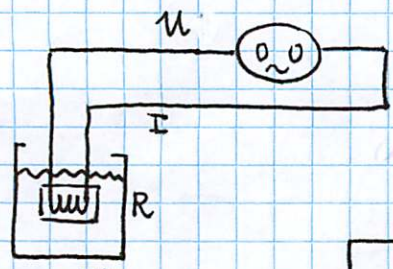
$U = U_0 \cos \omega t, \omega = 2\pi \nu, \nu = 50 / \text{s} (50 \text{ Hz})$



$P = IU = I^2 R = \frac{U^2}{R}$


tok odvisen od upora (večji upor, manjši tok)

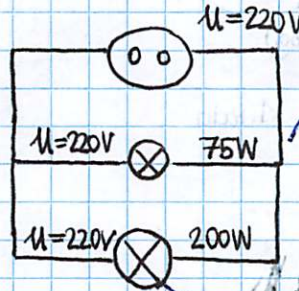(a)  $P_1 = \frac{U_1^2}{R_1} = I_1^2 R_1$   
 $P_2 = \frac{U_2^2}{R_2} = I_2^2 R_2$




če je žarnica priključena in je  $U = 220 \text{ V}$ , se takrat ima moč  $75 \text{ W}$ . Iz  $U$  in  $P_1$  pa lahko dobimo upor žarnice  $R_1$ .

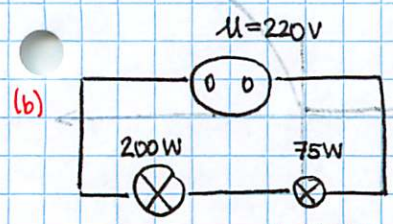$P_2 = 200 \text{ W}$   
 Ta žarnica sveti bolj (olebetejša žica), ker je tok, zaradi manjšega upora  $R_2$ , večji.



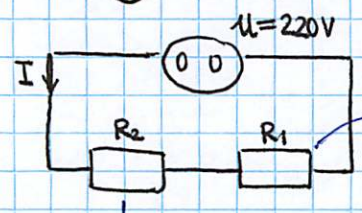Za izračun velja enačba:  
 $P = IU = I^2 R = \frac{U^2}{R}$




večji upor (saj je moč manjša)  $\leftrightarrow$  večja napetost (manjši tok?)


manjši upor  $\leftrightarrow$  manjša napetost (več toka gre skozi)

**POVPREČNA MOČ:**

$U = IR$   
 $P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$   
 $U = U_0 \cos \omega t$

$P = \frac{U_0^2}{R} \cos^2 \omega t$

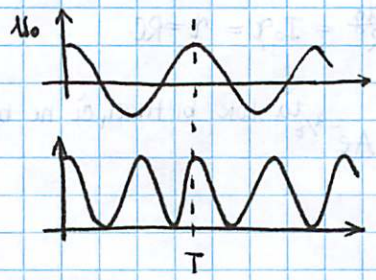

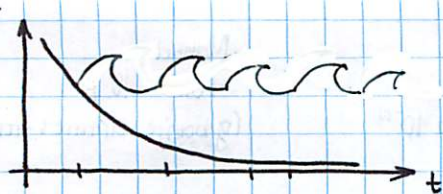

← nihanje nitke v žarnici

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{R} = \frac{U_{ef}^2}{R}$$

$$U_{ef} = 220V$$



$$P = 75W = \frac{U^2}{R}$$

$$U = 220V$$


$$U_0 = \sqrt{2} U_{ef}$$

$$U_0 = \sqrt{2} \cdot 220V$$

**POLNENJE IN PRAZNIENJE KONDEZATORJA**

(a) Praznjenje kondenzatorja: (osciloskop)??


$U, C, e$

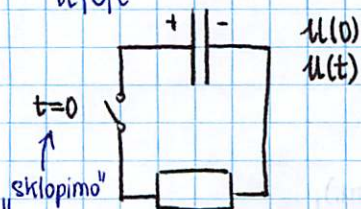

$$U - IR = 0;$$

$C = \frac{q}{U}$  → Koliko naboja gleda na neko napetost lahko spravimo na ploščo (npr. kondenzator).

$$\frac{e(t)}{C} - I(t)R = 0$$

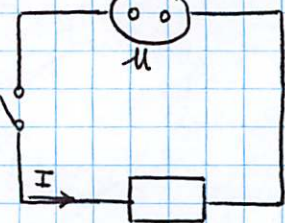

$$\frac{de}{dt} = +I$$

(večji naboj)

$$\frac{de}{dt} = -I$$

(manjši naboj)

vitavimo (\*)

(\*)  $\frac{e(t)}{C} + \frac{de}{dt} R = 0$

homogena diferencialna enačba 1. reda


$$\frac{de}{dt} + \frac{e}{\tau} = 0, \tau = RC$$

$$\int \frac{de}{e} = - \int \frac{dt}{\tau} \iff \ln \frac{e}{e(0)} = -\frac{t}{\tau} \iff e = e(0) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U = \frac{e}{C}$$


$$U(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$
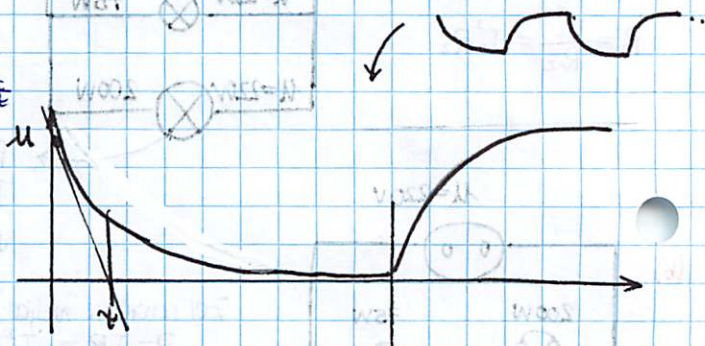
$$\frac{dQ}{dt} \propto T \left( \frac{de}{dt} + \frac{e}{\tau} = 0 \right)$$



(b) Polnjenje kondenzatorja

$U_g$  fiksna

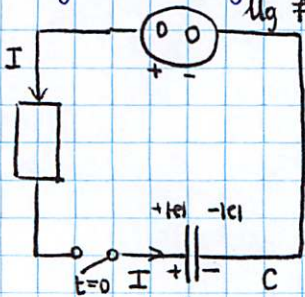

$$U_g - IR - U_c = 0 \quad U_c = \frac{e}{C}$$

$$U_g - IR - \frac{e}{C} = 0$$

$$\frac{de}{dt} = +I$$

$$U_g - \frac{de}{dt} R - \frac{e}{C} = 0$$



nehomogena diferencialna enačba 1. reda



$$e + \frac{e}{\tau} = \frac{U_g}{R} = I_0; \quad \tau = RC$$

↳ spraznjen kondenzator

ta tok bi tekal, če ne bi bilo kondenzatorja

$$e(t) = e_p + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

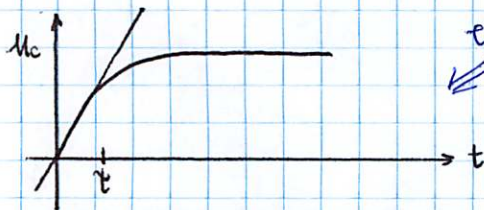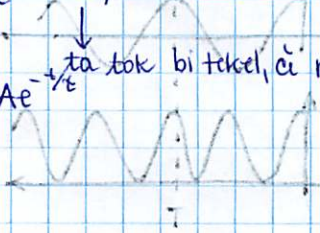

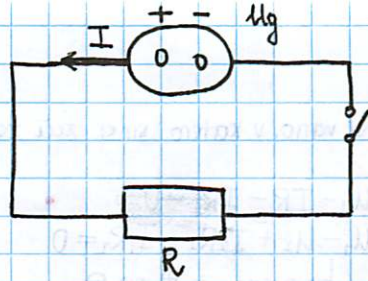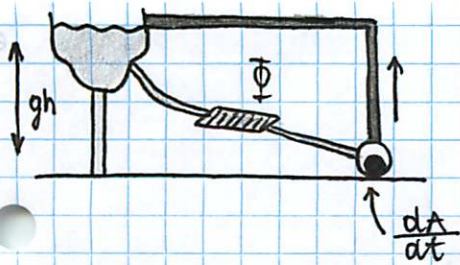


$$U_g = IR$$

KIRCHOFFOVA ZAKONA


$$I = I_1 + I_2$$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

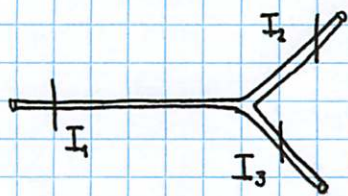


1. zakon:



$$\sum_{i=1}^N I_i = 0$$

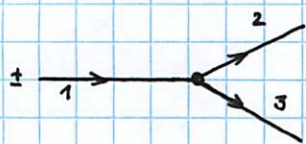

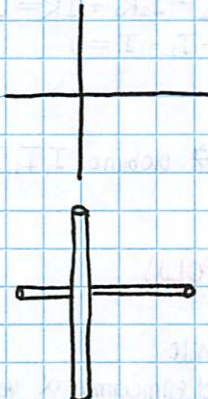Vrednosta tokov v vsakem vozlišču je enaka 0, če je tok, ki teče v vozlišču, pozitiven.



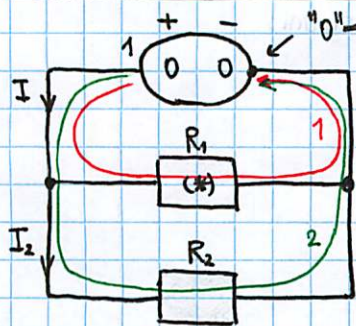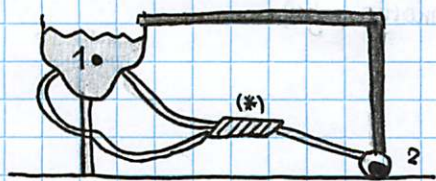(\*) Najnižja energija ~ napetost se mu zmanjša.



$$+U_g - IR = 0 \quad (\text{če imamo le eno cev - primer z vodo zgoraj})$$

$$U_g - I_1 R_1 = 0$$

$$U_g - I_2 R_2 = 0$$

$$U_g + I_r = 0$$


$$I_r = -IR$$

2. zakon:

$$\sum_i U_i = 0$$

Primeri:

(a) zaporedna vezava R

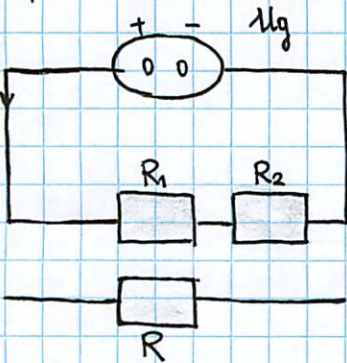


$$+U_g - IR_1 - IR_2 = 0$$

$$U_g = I(R_1 + R_2)$$

$$U_g = IR, \text{ kjer } R = R_1 + R_2$$

(b) vzporedna vezava R

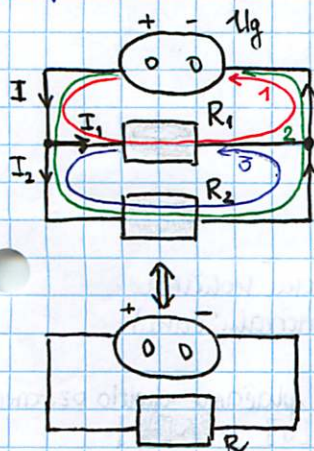

$$I - I_1 - I_2 = 0$$

$$1. \quad U_g - I_1 R_1 = 0$$

$$2. \quad U_g - I_2 R_2 = 0$$

$$3. \quad -I_2 R_2 + I_1 R_1 = 0$$


nasprotni smeri kot teče tok

$$I_1 = \frac{U_g}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{U_g}{R_2}$$

$$\frac{U_g}{R_1} + \frac{U_g}{R_2} = I_1 + I_2 = I = \frac{U_g}{R}, \text{ kjer } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

(c) splošni primer

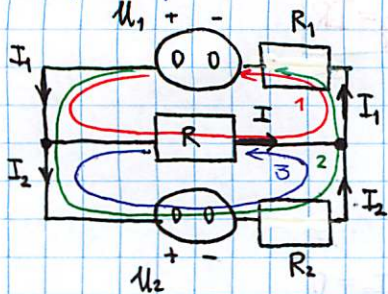


Ne vemo, v katero smer teče tok.

1.  $U_1 - IR - IR_1 = 0$
2.  $U_1 - U_2 + I_2 R_2 - I_1 R_1 = 0$   
↳ gremo z  $\oplus$  na  $\ominus$
3.  $-U_2 - I_2 R_2 + IR = 0$
4.  $I_1 - I_2 - I = 0$

$$\begin{pmatrix} -R & -R_1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ R & 0 & -R_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_1 \\ 0 \\ +U_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{dobimo } I, I_1, I_2$$

**PRIKAZ (RISANJE ELEKTRIČNIH POLJ)**

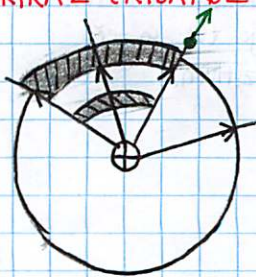


1.  $\nearrow$  smer sile
2. razdalja med silnicama  $\propto$  velikost polja  $|E|$   
(obratno sorazmerna z mejo/jakostjo polja)
3. ponor  $\nearrow \ominus$ ; izvor  $\nearrow \oplus$
4. silnice se ne razcepijo in ne sekajo  
Ne!  
↳ po Gaussu se pretok ne bi obrnil!

Primeri:


#1. točkast naboj



#2. dva pozitivna naboja

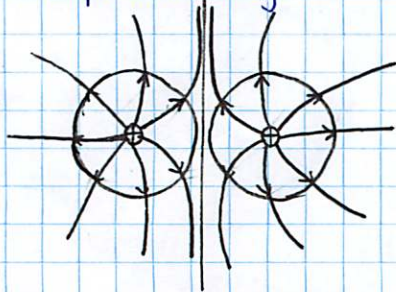
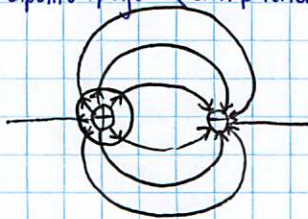
#3. dipolno polje (ekvipotencialne ploskve - prerezi)





**ELEKTRIČNO DELO IN ELEKTRIČNA MOČ**

$$A_g = F_g \cdot s = mgh = mllg$$

$$P = \frac{A}{t} = \frac{m}{t} gh = \bar{Q} m llg = \bar{Q} m llg$$

$$A_e = F_e \cdot s = eEd = eIl$$
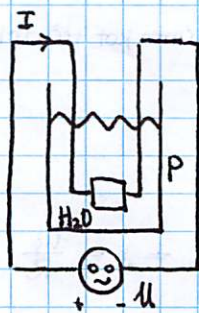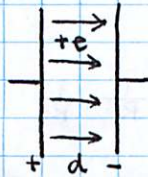
$$P_e = \frac{A_e}{t} = \frac{e}{t} Ed = IU$$



$$P = \frac{Q}{t} = \frac{mc_p \Delta T}{t}$$

Za koliko se segreje nekakoli količina snovi (v določnem intervalu časa)

Ko plačamo -el. račun plačamo el. delo oz. energijo:  
 $A = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt \leftarrow [J] \quad P \sim [W]$