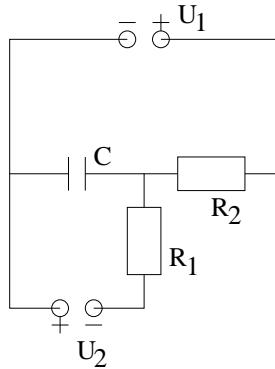



### 3. kolokvij iz fizike za študente biokemije v šolskem letu 2003/2004

1. Imamo električno vezje, prikazano na spodnji sliki. Kolikšna tokova tečeta skozi upora  $R_1$  ter  $R_2$  v stacionarnem stanju? Kakšna je smer tokov? Kolikšen naboj se nabere na kondenzatorju?

( $R_1 = 400\Omega$ ,  $R_2 = 300\Omega$ ,  $C = 50\text{nF}$ ,  $U_1 = 50\text{V}$ ,  $U_2 = 2\text{V}$ )



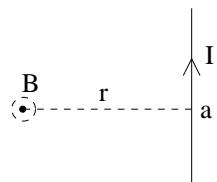2. V idealni nihajni električni krog zvežemo tuljavo z induktivnostjo  $L = 100 \text{ mH}$ , ter dva zaporedno vezana kondenzatorja s kapacitetama  $C_1 = 100 \text{ nF}$  ter  $C_2 = 500 \text{ nF}$ . Na začetku kondenzatorja priključimo na napetost  $U_0 = 100 \text{ V}$  ter nato vir napetosti izklopimo. Kolikšna energija je naložena v električni nihajni krog? Kolikšna je frekvanca nihajnega kroga?
3. Po kvadratni zanki z dolžino stranice  $a = 10 \text{ cm}$  teče električni tok, ki se sinusno spreminja s časom. Amplituda toka je  $0,5 \text{ A}$ , frekvanca spreminjanja pa  $\nu = 50 \text{ Hz}$ . Točno v sredino zanke postavimo majhno tuljavico s presekom  $4 \text{ mm}^2$  in 100 ovoji. Geometrijska os tuljave sovpada s smerjo magnetnega polja, ki ga povzroči zanka. Kolikšna je amplituda inducirane napetosti v tuljavi? Namig: velikost magnetnega polja končnega ravnega vodnika ima na simetrali obliko



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \sqrt{1 + \left(\frac{2r}{a}\right)^2}$$

4. Vzporedni snop svetlobe valovne dolžine  $480 \text{ nm}$  pada na prozorno ploščico debeline  $1 \mu\text{m}$ . Lomni količnik ploščice je 1.6. Kolikšen kot morajo žarki oklepati s pravokotnico na ploščico, da se odbita svetloba ojači? Preveri, če je možnih več različnih kotonov! Ploščica leži na stekleni plošči, ki ima lomni količnik 1.5.